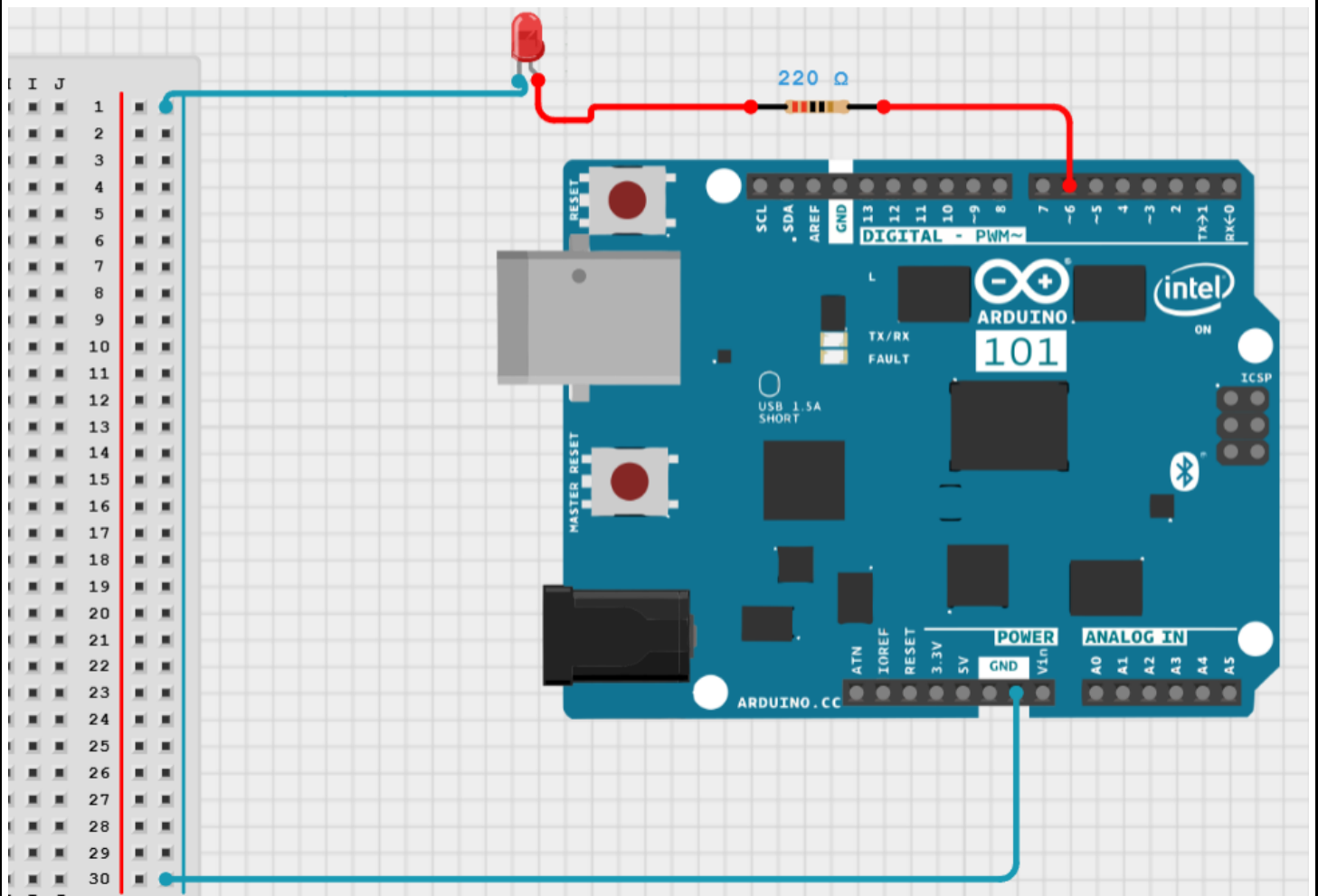


المشروع الأول: الصّامّ الومّاض


تربط بـ :	Pin
منفذ 6	أنود
GND	كاثود





المشروع الثاني: جهاز الإنذار

تربط بـ :	pin
5V	Vcc (الحساس)
GND	GND (الحساس)
منفذ 4	<u>output</u>
منفذ 5	قطب الجرس (+)
GND	قطب الجرس (-)

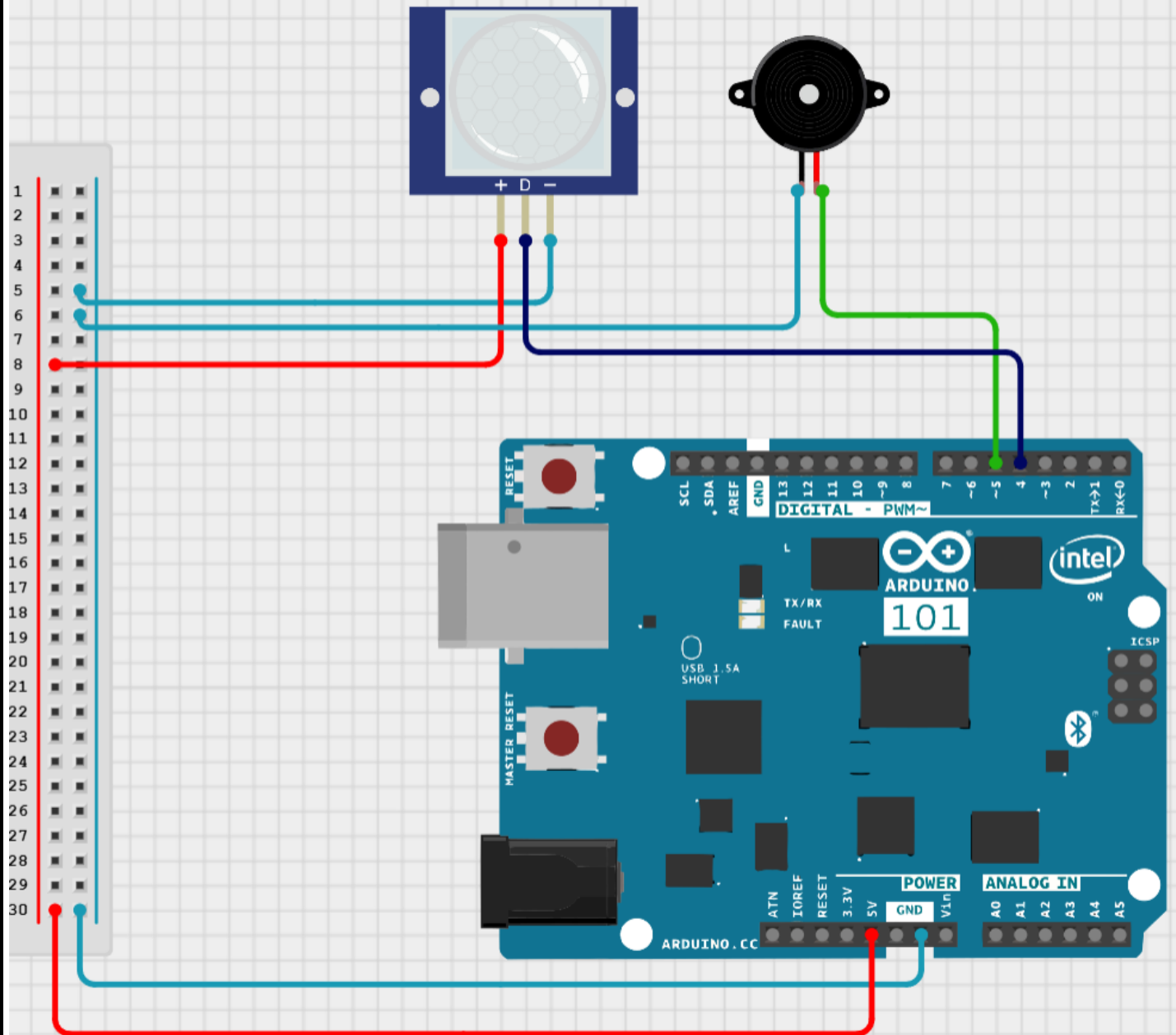

المشروع الثالث :الحاجز الآلي

PIN	تربط بـ :
<u>Vcc</u> (الحساس)	5V
<u>Gnd</u> (الحساس)	<u>Gnd</u>
Echo	منفذ 2
Trig	منفذ 3
<u>Vcc</u> (المحرك)	5V
<u>Gnd</u> (المحرك)	<u>Gnd</u>
<u>data</u>	منفذ 9

